



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: Prolag

ALUNOS: Leonam de Sousa Silva – 2022007093
Ângelo Garcia Fernandez 2022010034
Guilherme Almeida da Luz- 2022010043

**Novembro de 2023
Boa Vista/Roraima**



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: Prolag

**Novembro de 2023
Boa Vista/Roraima**

Resumo

Este projeto aborda a elaboração e implementação do processador uniciclo de 16 bits denominado “Prolag” baseado na arquitetura do processador MIPS. Programado na linguagem VHDL, que é utilizada de forma extensiva para o design de circuitos digitais. A implementação do projeto foi realizada na IDE Quartus Prime Lite Edition v18.1. O processador conta com Program Counter, Memória de Instruções (ROM), Banco de Registradores, Unidade Lógica Aritmética (ULA), Memória de Dados (RAM), Extensores de 6 para 16 bits e Extensor de 12 para 16 bits. Os testes

Dos componentes do processador “Prolag” foram realizados com o simulador Modelsim, tentando demonstrar o funcionamento das entradas e dos componentes.

Palavras-Chave: MIPS, VHDL, Processador, 16 Bits, Quartus Prime Lite.

Conteúdo

1	Especificação	10
---	---------------	----

1.1	Plataforma de desenvolvimento	10
1.2	Conjunto de instruções	11
1.2.1	ALU ou ULA.....	9
1.2.2	13	
1.2.3	14	
1.2.4	14	
1.2.5	16	
1.2.6	16	
1.2.7	16	
1.2.8	Mux_2x1	17
1.2.9	PC	17
1.2.10	ZERO	17
1.3	Datapath	17
2	Simulações e Testes	22
3	Considerações finais	23
4.	Referências bibliograficas.....	24

Lista de Figuras

Figura 1 – Especificações no Quartus.....	10
Figura 2 – ULA	13
Figura 3 – Unidade de controle	13
Figura 4 – RAM.....	14
Figura 5 – ROM.....	15
Figura 6 – PC.....	16
Figura 7 – Datapht.....	19
Figura 8 - Prolag (RLT View)	21
Figura 9 - Instrução do tipo R.....	21
Figura 10 - Instrução do tipo I.....	22
Figura 11 - Instrução do tipo J.....	23

1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador Prolag e a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador Prolag foi utilizado a IDE: Quartus Prime 18.1 Lite Edition

Figura 1 - Especificações no Quartus

Flow Status	Successful - Thu Nov 30 03:54:14 2023
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	prolag
Top-level Entity Name	prolag
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	48
Total pins	98
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0
Total DSP Blocks	0
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0
Total PLLs	0
Total DLLs	0

1.2 Conjunto de instruções

O processador Prolag possui registradores: S0 e S1. Que combinam com formatos de instruções do **tipo R, I e J** de 16 bits:

Opcode: a operação básica a ser executada pelo processador

Reg1: o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;

Reg2: o registrador contendo o segundo operando fonte

Tipo de Instruções:

- **Formato do tipo R: (Add, Sub)** Instruções de operações aritméticas.

4 bits	3 bits	3 bits	3 bits	0 bits	3 bits
Opcode	RS	RD	RT	SHAM T	FUNC T

- **Formato do tipo I : (Lw, Sw, Beq)** Instruções de Load, Store e Branch.

4 bits	3bits	3bits	6bits
OP	RS	RD	ENDEREÇO

- **Formato do tipo J : (jump)** Instrução do tipo jump.

4 bits	12bits
OP	SALTO

Visão geral das instruções do Processador Prolag:

O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total ($Bit(0e1)^{NumeroTotaldeBitsdoOpcode} \therefore 2^X = X$) de 3 **Opcodes (0-1)** que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

1.2.1 ULA

 


Figura 2 – ULA

Banco de Registradores

BDRegisterO BDRegister guarda valores e/ou resultados das operações realizadas pela ULA

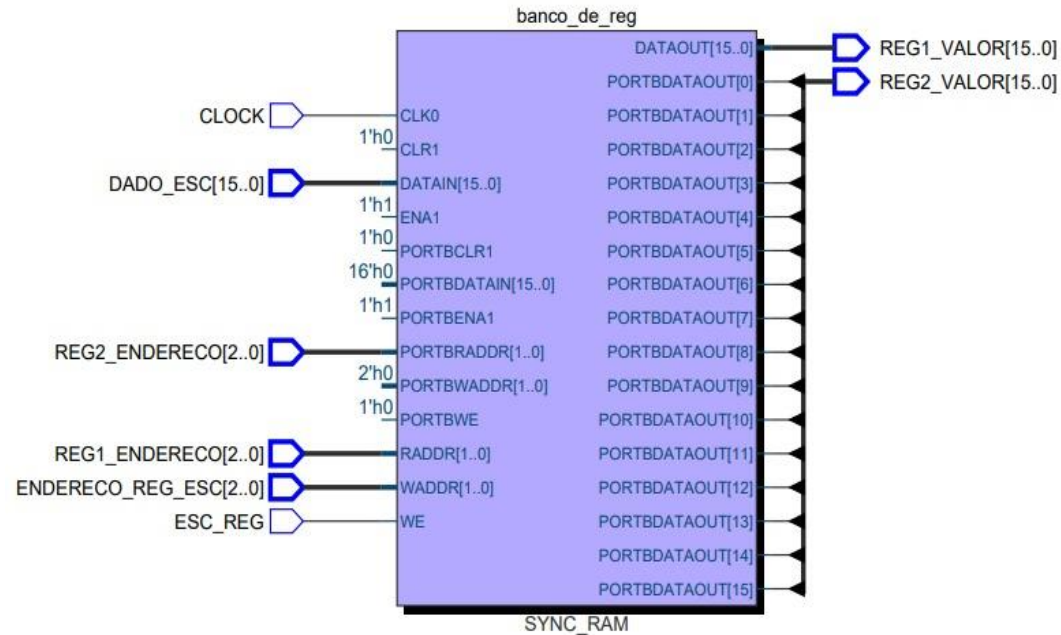


Figura 3- Banco De Registradores

Clock

Serve para manter os componentes funcionando apenas quando estiver ligado, portanto, Se for True/1.

1.2.2 Controle

O componente Control tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o opcode.

1.2.3 Memória de dados

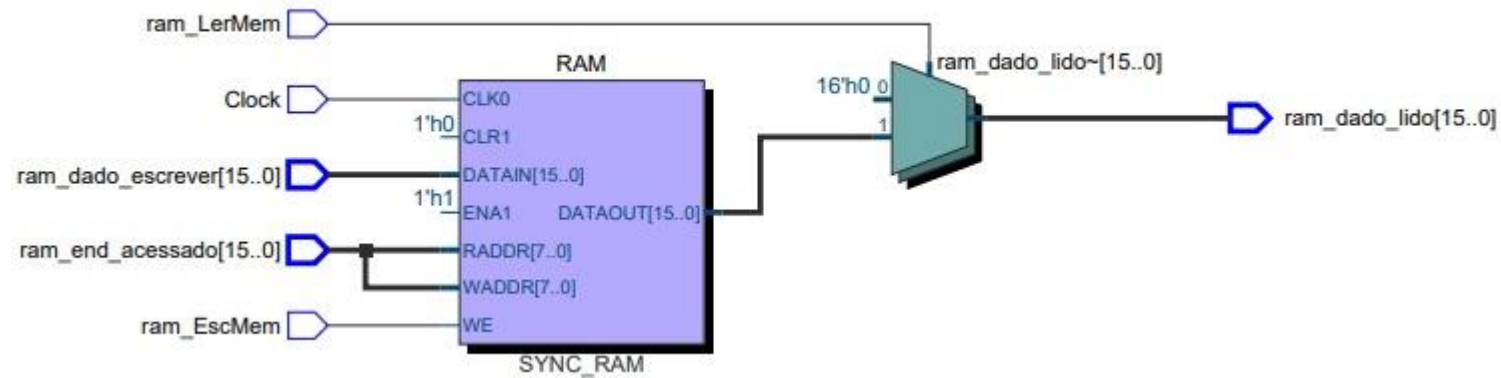


Figura 4 - RAM

Armazena os valores na memória e os disponibiliza para serem salvos nos registradores.

Tendo como entrada dado_escrever (que define o que vai ser salvo na memória);

Endereco – acaessado (onde o valor será salvo na memória); EscMem – flag que define

Se algo vai ser escrito na memória ou não; LeMem – flag que define se algo vai ser lido

Da memória e passada para o registrador; clk – clock. E ele retorna com o que foi lido na

Memória – dado_lido.

1.2.4 Memória de Instruções

Onde todas as instruções serão executadas e é a partir dela que o opcode vai para a Unidade de controle e que sabemos quais registradores usar. A ROM recebe um Endereço que vem do PC e executa o que está nesta instrução.

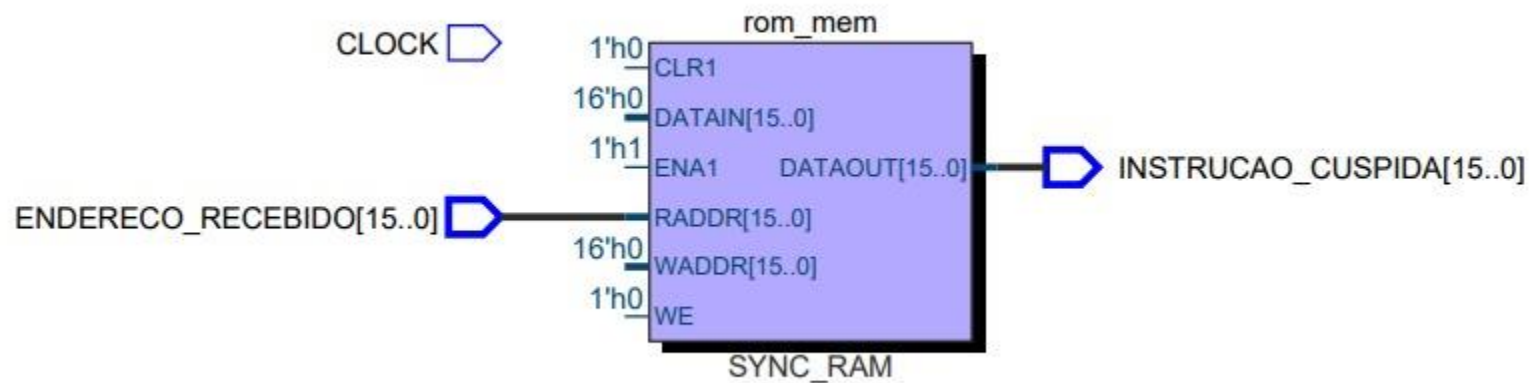


Figura 5 -ROM

1.2.5 Somador

Soma cada PC para que ele execute as instruções

1.2.6 And

Verifica se vai ou não ocorrer um branco

1.2.7 Mux_2x1

O multiplexador auxilia a decidir que trilha será usada dependendo do valor da flag que está recebendo.

1.2.8 PC

Responsável em mandar o endereço para a próxima instrução para a memória de instruções.

 


Figura 6 – Pc

1.2.9 ZERO

Identificador de resultado (1bit) para comparações (1 se verdade e 0 se falso)

1.3 Datapath

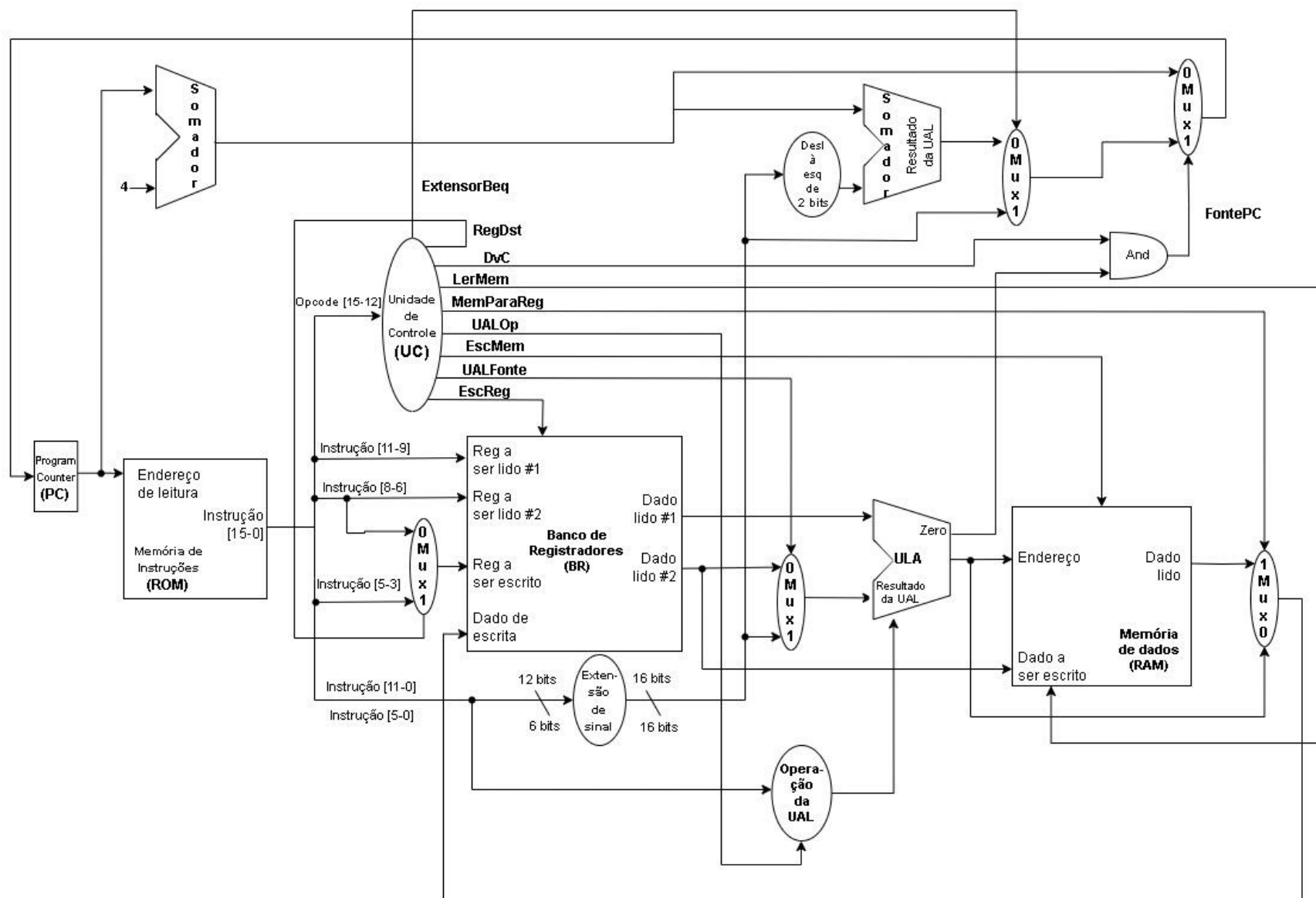


Figura 7 - Datapaht

1.4.Prolag. RLT View

RTL Viewer

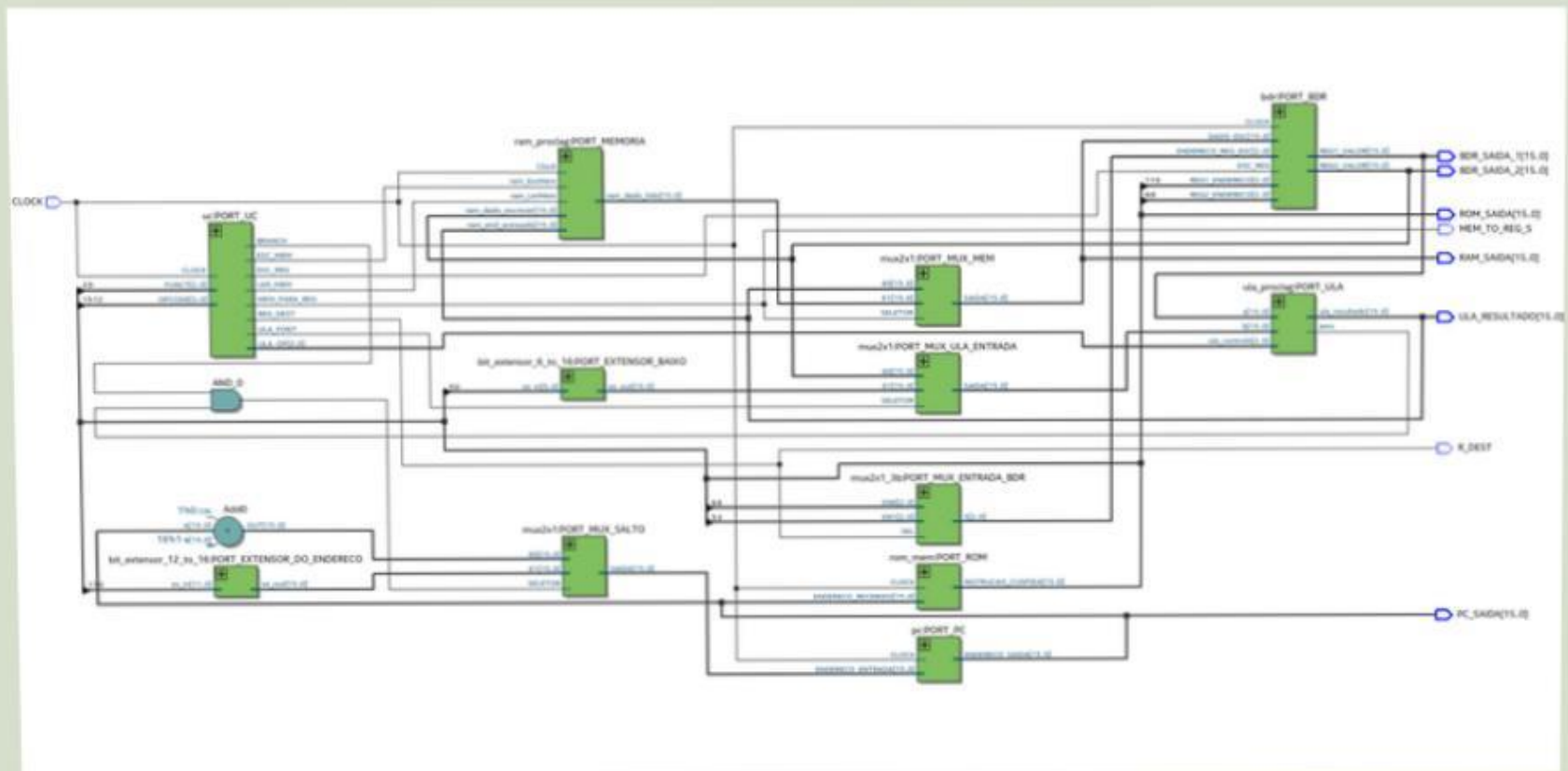



Figura 8 - Prolag (RLT View)

2 Simulações e Testes

Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa.

Figura 9 – Instrução Tipo R
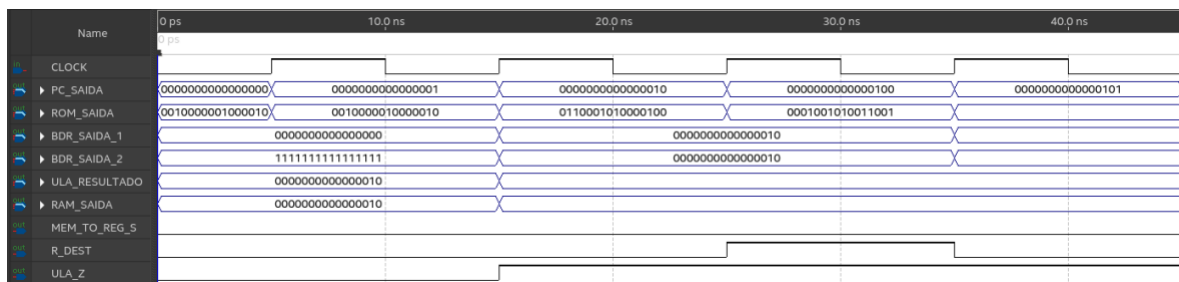
```
-- Teste do beq
0 => "0010000001000010", -- addi $t0, $zero, 2
1 => "0010000010000010", -- addi $t1, $zero, 2
2 => "0110001010000100", -- beq $t0, $t1, 100 (pula para a instrução 4)
3 => "0111000000000000", -- j 0 (ignorado)
4 => "0001001010011001", -- sub $t2, $t0, $t1
others => "0000000000000000"
```




No teste acima, vemos a inicialização de ambos os registradores \$t0 e \$t1 com a constante 2. Depois, é realizado um beq (branch equal) comparando os valores dos registradores inicializados, para, se forem iguais, realizar o salto para a instrução no endereço 4 da memória de instruções, o que nesse caso é verdadeiro. No final, temos a subtração do resultado de \$t0 e \$t1 sendo armazenado em \$t2 (nesse caso, o resultado é zero).

-- Teste Load e Store

```
0 => "0010000001000101", -- addi $t0, $zero, 5
1 => "0010000010000001", -- addi $t1, $zero, 1
2 => "0101010001000101", -- sw $t0, 5, $t1 (joga $t0 em 5 + $t1)
3 => "0100010011000101", -- lw $t2, 5, $t1 (carrega 5 + $t1 em $t2)
4 => "0001011000011000", -- add $t2, $t2, $zero
others => "0000000000000000"
```

Figura
10 –
Instruções do
tipo I

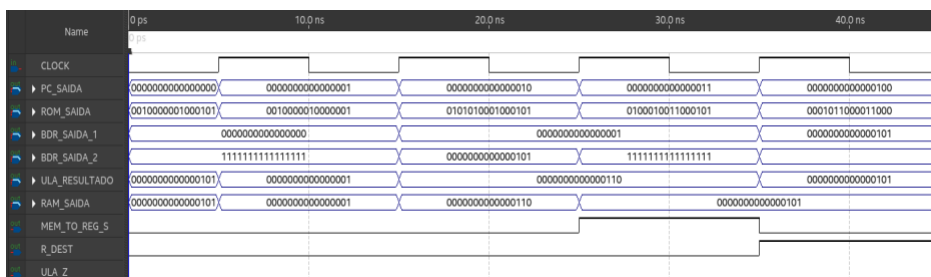


Agora, inicializamos \$t0 \$t1 com os valores 5 e 1, respectivamente. No endereço 2, armazenamos o valor de \$t0 (5) em 5 + o valor de \$t1 na memória de dados. Em seguida, carregamos o mesmo valor da memória(5 + \$t1) para o registrador \$t2. Afinal, realizamos uma soma de \$t2 com \$zero para visualizar que o valor do load foi carregado com sucesso.

Figura 11 – Instrução tipo J

```
-- Teste do j
0 => "0010000001000000", -- addi $t0, $zero, 0
1 => "0010001001000001", -- addi $t0, $t0, 1
2 => "0111000000000001", -- j 1
others => "0000000000000000"
```

 Por fim,
inicializamos o
registrador \$t0
com 0 (para limpar
qualquer valor que



pudesse ter ali), incrementamos ele em 1, através do addi \$t0, \$t0, 1, e pulamos de volta para a instrução 1 (o addi), repetindo indefinidamente, mostrando que o j está funcionando.

dos resultados no relatório da simulação: Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido.

3 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador uniciclo de 16 bits referente ao projeto final de disciplina de Arquitetura e Organização de computadores. O processador contém todos os requisitos para que tenha essa alcunha pois contém operações aritméticas, memória de dados, condicionais, controle de dados e afins.

4 Referências bibliográficas

Organização e Arquitetura de Computadores – 4ª ed. David A. Patterson e John L. Hennessy

8 Bit Microprocessor Design Using VHDL. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=tTlhIDgAGYY>. Acesso em: 30 nov. 2023.

FPGA4student.com. VHDL code for MIPS Processor. Disponível em:

<https://www.fpga4student.com/2017/09/vhdl-code-for-mips-processor.html>. Acesso em: 24 nov. 2023.